
 


# Behavioral Modeling

 

**$a \leq b$  AFTER 10 ns;**




# Behavioral Modeling

```
ENTITY mux4 IS
PORT ( i0, i1, i2, i3, a, b : IN std_logic;
      q : OUT std_logic);


END mux4;

ARCHITECTURE mux4 OF mux4 IS
SIGNAL sel: INTEGER;
BEGIN
WITH sel SELECT
  q <= i0 AFTER 10 ns WHEN 0,
      i1 AFTER 10 ns WHEN 1,
      i2 AFTER 10 ns WHEN 2,
      i3 AFTER 10 ns WHEN 3,
      'X' AFTER 10 ns WHEN OTHERS;

   sel <= 0 WHEN a = '0' AND b = '0' ELSE
        1 WHEN a = '1' AND b = '0' ELSE
        2 WHEN a = '0' AND b = '1' ELSE
        3 WHEN a = '1' AND b = '1' ELSE
        4 ;
END mux4;
```



# Inertial vs Transport Delays

 

## Transport Delay

```
ENTITY my_buffer IS
  PORT( A: IN BIT; B : OUT BIT);
END my_buffer;



ARCHITECTURE behavior OF my_buffer IS
BEGIN
  B <= TRANSPORT A AFTER 20 ns;
END behavior;
```

## Inertial Delay

```
ENTITY my_buffer IS
  PORT( A: IN BIT; B : OUT BIT);
END my_buffer;

ARCHITECTURE behavior OF my_buffer IS
BEGIN
  B <= A AFTER 20 ns;
END behavior;
```

# Inertial Delay

  


```
ENTITY my_not IS
  PORT ( A: IN BIT; B : OUT BIT);
END my_not;

ARCHITECTURE behavior OF my_not IS
BEGIN
  B <= not(A) AFTER 20 ns;
END behavior;
```

E' il comportamento di **default** del simulatore VHDL in quanto più simile a quello dei dispositivi reali

# Transport Delay

 


```
ENTITY my_not IS
    PORT ( A: IN BIT; B : OUT BIT);
END my_not;

ARCHITECTURE behavior OF my_not IS
BEGIN
    B <= transport not(A) AFTER 20 ns;
END behavior;
```

Consente di simulare wires e delay lines. Ogni variazione del segnale di ingresso viene trasportata in uscita

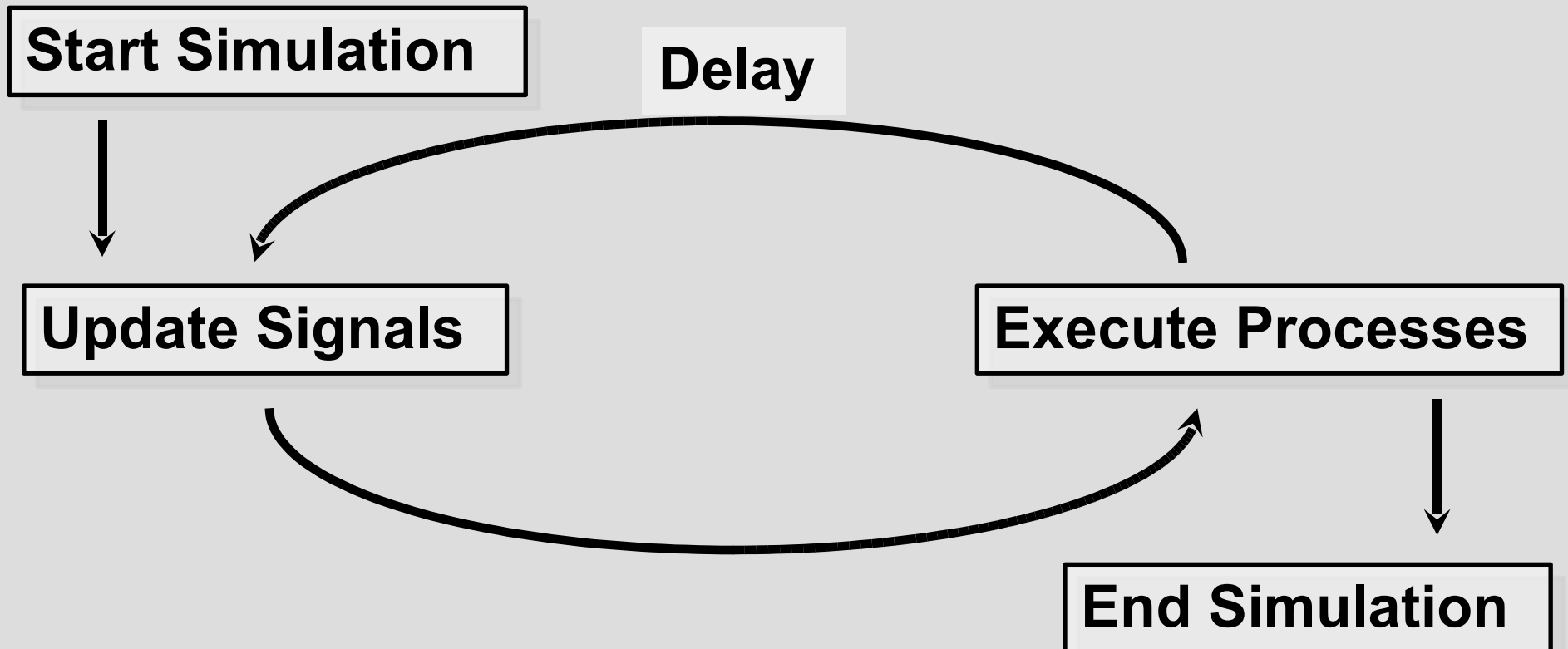
# Timing Model

Ciclo di simulazione degli stimoli e delle risposte di un circuito digitale descritto in VHDL



# Delta Delay

Primo problema:  
come simulo questo?

 

**Se valuto prima il NAND:**

**A: 1->0**

**B: 0->1**

**C: 1->0**

**D: 0->0**

**Se valuto prima l'AND:**

**A: 1->0**


**B: 0->1**

**D: 0->1**

**C: 1->0**

**D: 1->0**

# La soluzione con Delta Delay

 

## Using delta delay scheduling

<u>Time</u>	<u>Delta</u>	<u>Event</u>
0 ns	1	A: 1->0 eval INVERTER
	2	B: 0->1 eval NAND, AND
	3	C: 1->0 D: 0->1 eval AND
	4	D: 1->0
1 ns		



# Drivers

- I drivers vengono creati attraverso assegnazione di segnale.
- Driver Multipli: molto utili per gestire data-bus, bus bi-direzionali, vengono “risolti” in un unico valore dalle cosiddette *resolution functions*

## Errori nella gestione dei drivers

```
ENTITY mio_mux IS
    PORT( i0,i1,i2,i3,a,b:IN std_logic;
          q : OUT std_logic);
END mio_mux;
```

```
ARCHITECTURE sbagliata OF mio_mux IS
BEGIN
    q <= i0 when a='0' AND b='0' else '0';
    q <= i1 when a='1' AND b='0' else '0';
    q <= i2 when a='0' AND b='1' else '0';
    q <= i3 when a='1' AND b='1' else '0';
END sbagliata;
```

```
ARCHITECTURE giusta OF mio_mux IS
BEGIN
    q <= i0 when a='0' AND b='0' else
        i1 when a='1' AND b='0' else
        i2 when a='0' AND b='1' else
        i3 when a='1' AND b='1' else
        'X';
END giusta;
```

**Sono stati creati 4 drivers, ma ci sono  
ambiguità:una eventuale resolution  
function, come potrebbe gestire questa  
situazione?**

**In questo modo abbiamo un unico driver !**

# Generics

- Parametri utilizzati per passare informazioni nell'"*istance*" di una entity (ritardi, lunghezze di parole ecc.)
- Posso essere "passati" come *generics* tutti i *tipi* consentiti dal VHDL

```
ENTITY my_reg IS
  GENERIC (data_width:INTEGER); -- numero di bit di in/out
  PORT (
    clock,reset: IN std_logic;
    din: IN std_logic_vector(data_width-1 downto 0);
    dout: OUT std_logic_vector(data_width-1 downto 0));
END my_reg;

ARCHITECTURE behavior OF my_buffer IS
  BEGIN
    PROCESS(clock,reset)
      BEGIN
        IF reset='1' then
          dout<=(OTHERS=>'0');
        ELSIF clock='1' and clock'event then
          dout<=din;
        END IF;
      END PROCESS;
END behavior;
```